

En un circuito mixto se presentan elementos en paralelo y en serie. En la gráfica, las resistencias 2 y 3 están conectadas en paralelo y a la vez éstas dos están en serie con la resistencia 1.

