
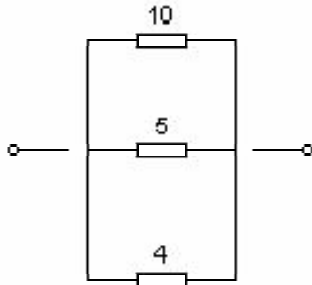


25. Calcula la resistencia equivalente de las siguientes asociaciones de resistencias:


a)

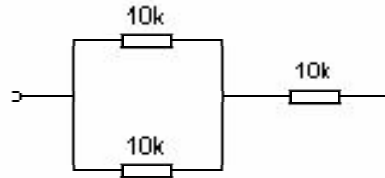


b)




c)

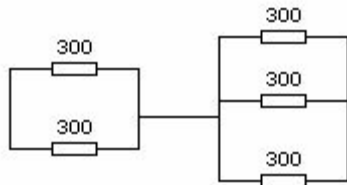


d)

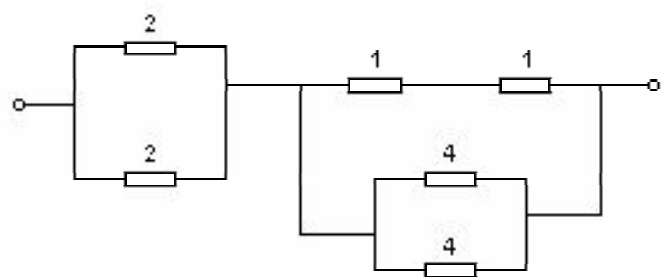


e)

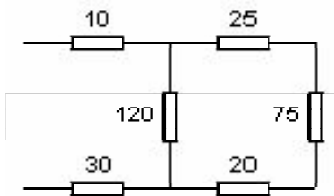

f)

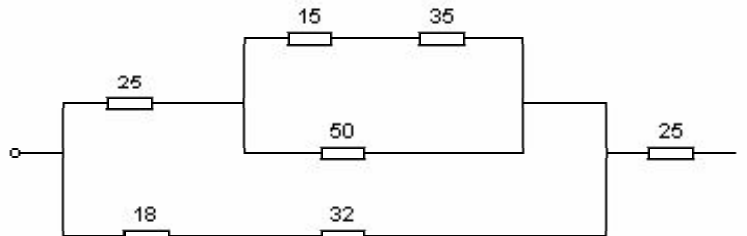

g)

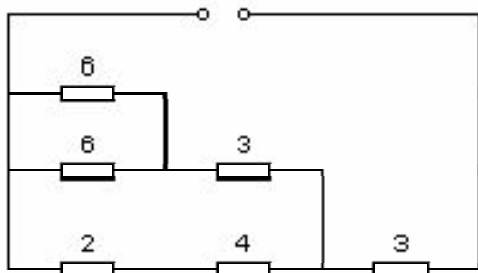

h)

